

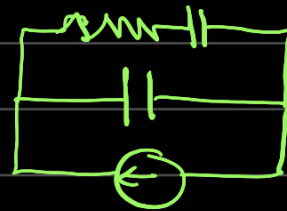
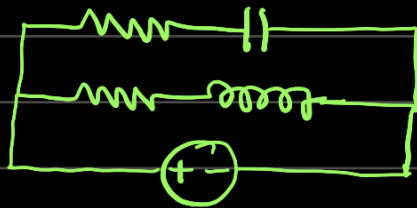
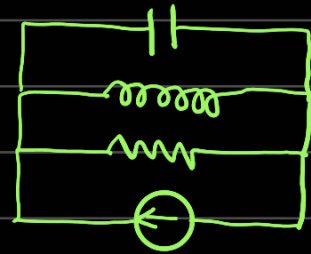


Day - 12

→ 2nd order circuits (DC) -

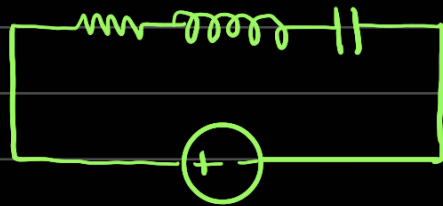

1.)

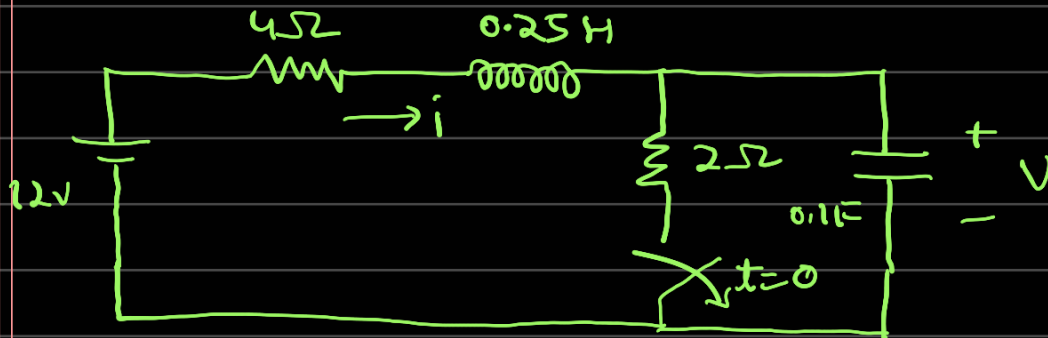

Find $i(0^+)$, $v(0^+)$, $\frac{di}{dt}(0^+)$, $\frac{dv}{dt}(0^+)$
 $i(\infty)$, $v(\infty)$


Ans.)
$$i(0^+) = \frac{12}{4+2} = \frac{12}{6} = 2A$$

$$v(0^+) = 4V$$

$$\frac{di}{dt}(0^+) = 0, \quad \frac{dv}{dt}(0^+) = \frac{i}{C} = \frac{2}{0.1} = 20V$$

$$i(\infty) = 0, \quad v(\infty) = 12V$$

2)

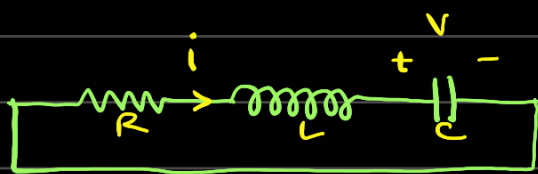

Source-free RLC circuit.

write differential eqⁿ.

Ans.)

$$iR + L \frac{di}{dt} + \frac{1}{C} \int i dt = 0$$

$$\Rightarrow L \frac{d^2 i}{dt^2} + R \frac{di}{dt} + \frac{i}{C} = 0$$

Apply Laplace [$\mathcal{L}\{i\} = s$]

$$\Rightarrow s^2 + \frac{R}{L}s + \frac{1}{LC} = 0 \rightarrow \text{Characteristic eqⁿ}$$

(One can substitute e^{st} for this)

$$\Rightarrow s = \frac{-R/L \pm \sqrt{(R/L)^2 - 4/LC}}{2}$$

$$= -\frac{R}{2L} \pm \sqrt{\left(\frac{R}{2L}\right)^2 - \frac{1}{LC}}$$

$$\begin{cases} s_1 = -\alpha + \sqrt{\alpha^2 - \omega_0^2} \\ s_2 = -\alpha - \sqrt{\alpha^2 - \omega_0^2} \end{cases}$$

Natural roots

$$\alpha = \frac{R}{2L}$$

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$$

damping factor

Natural frequency

Case 1: $\alpha > \omega_0 \rightarrow$ Real roots
(overdamp)

$$i(t) = A_1 e^{s_1 t} + A_2 e^{s_2 t}$$

Case 2: $\alpha = \omega_0$ (Critical damp)

$$i(t) = (A_1 + A_2 t) e^{st} \quad (s = s_1 = s_2)$$


Case 3: $\alpha < \omega_0$ (Underdamp)

$$i(t) = e^{-\alpha t} (B_1 \cos \omega_d t + B_2 \sin \omega_d t)$$


$$\omega_d = \sqrt{\omega_0^2 - \alpha^2}$$

→ waveforms:

(i) Overdamp

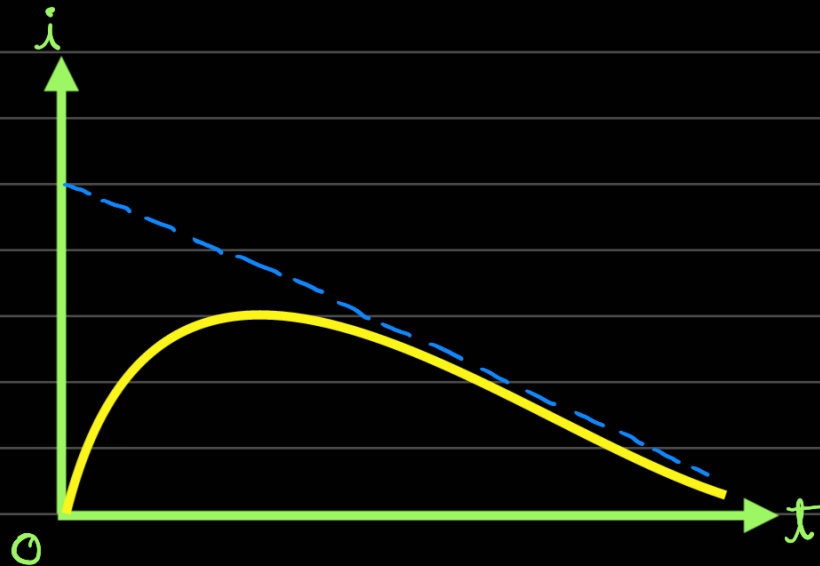

(ii) Critical damp

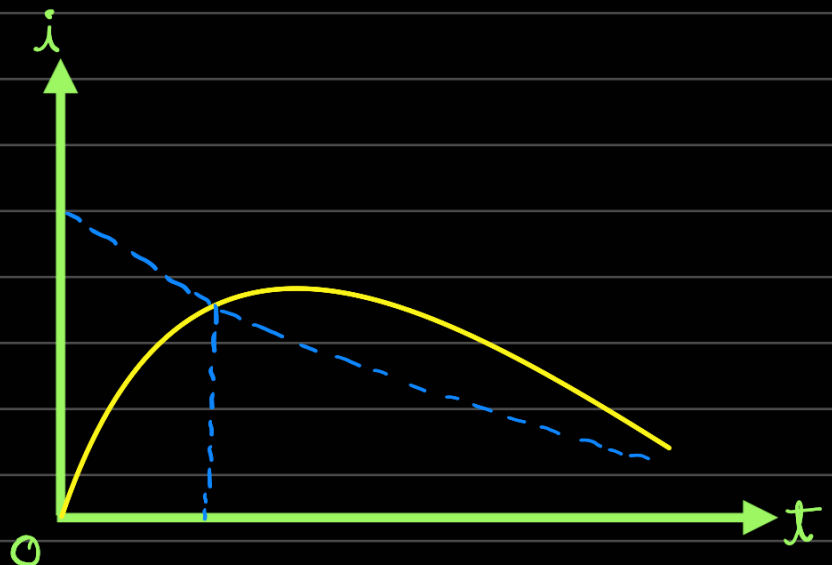

iii) Underdamp

