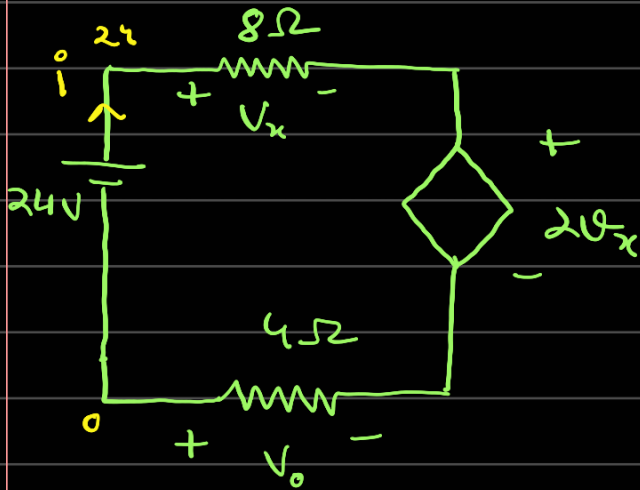


Day - 2

1.)



Find V_0, V_x .

Ans.)

$$24 - 8i - 2V_x - 4i = 0$$

$$(V_x = 8i)$$


$$24 - 8i - 16i - 4i = 0$$

$$\Rightarrow i = \frac{24}{28} = \frac{6}{7}$$

$$V_x = 8 \times \frac{6}{7} = \frac{48}{7} \text{ V}$$

$$V_0 = -4 \times \frac{6}{7} = -\frac{24}{7} \text{ V}$$

2.)

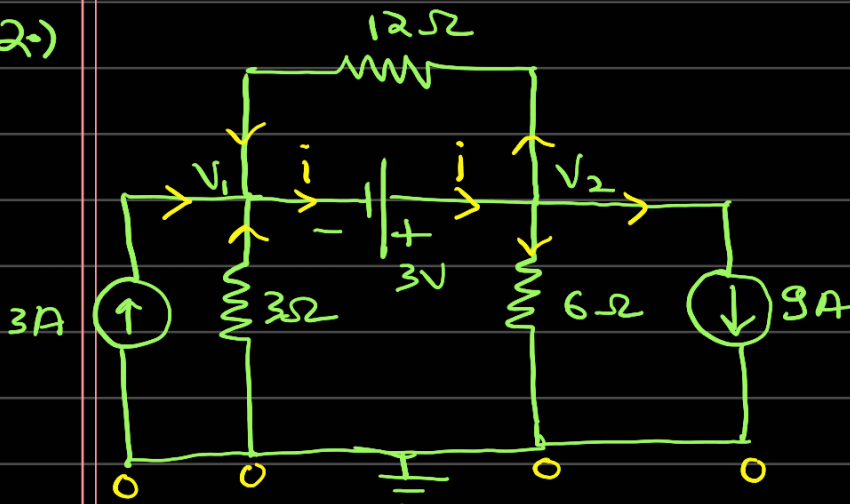

Find V_1, V_2 .

Ans.)

$$3 + \frac{3}{12} + \frac{-V_1}{2} = i$$

$$i = \frac{3}{12} + \frac{V_2}{6} + 9$$

$$\Rightarrow \frac{13}{4} - \frac{V_1}{3} = \frac{37}{4} + \frac{V_2}{6}$$

$$\Rightarrow \frac{V_1}{3} + \frac{V_2}{6} = -6$$

$$\Rightarrow 2V_1 + V_2 = -36$$

$$\text{And } V_2 - V_1 = 3$$


$$\Rightarrow -36 - 2V_1 - V_1 = 3$$

$$\Rightarrow -3V_1 = 39$$

$$\Rightarrow V_1 = -13 \text{ V}$$

$$V_2 = -10 \text{ V}$$

3.)

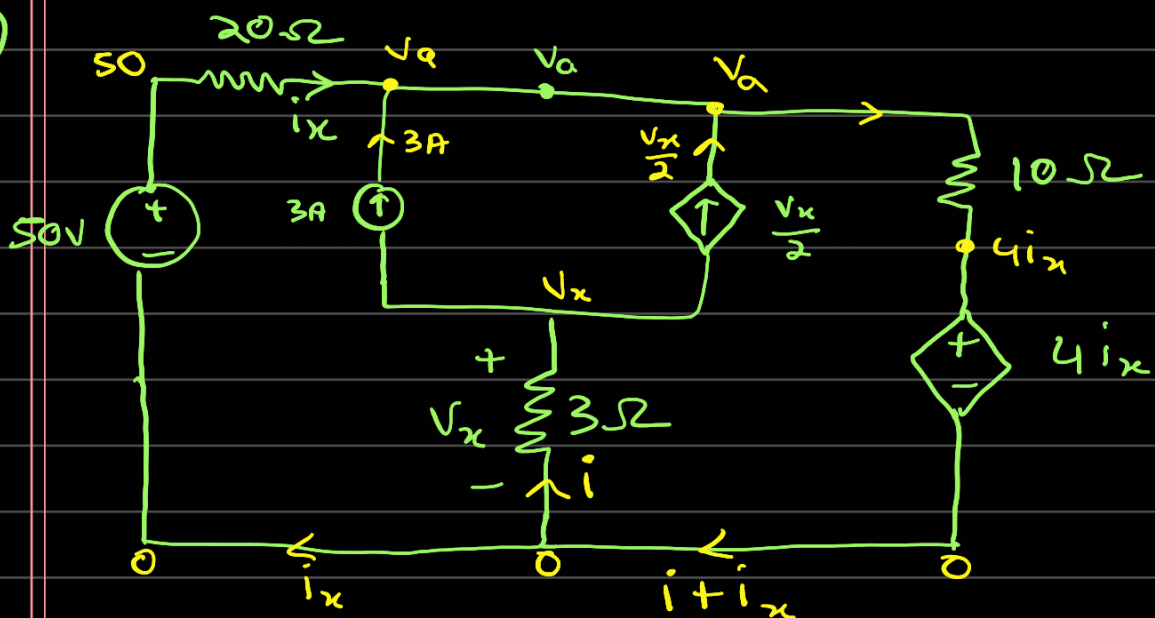

Find V_x , i_x .

$$\text{Ans)} \quad i = 3 + \frac{V_x}{2} = -\frac{V_x}{3} \Rightarrow V_x = -\frac{18}{5} \text{ V}$$


$$50 - 20i_x - 10\left(i_x + 3 + \frac{V_x}{2}\right) - 4i_x = 0$$

$$\Rightarrow 50 - 20i_x - 10\left(i_x + \frac{6}{5}\right) - 4i_x = 0$$

$$\Rightarrow 50 - 30i_x - 12 - 4i_x = 0$$

$$\Rightarrow -34i_x + 38 = 0$$
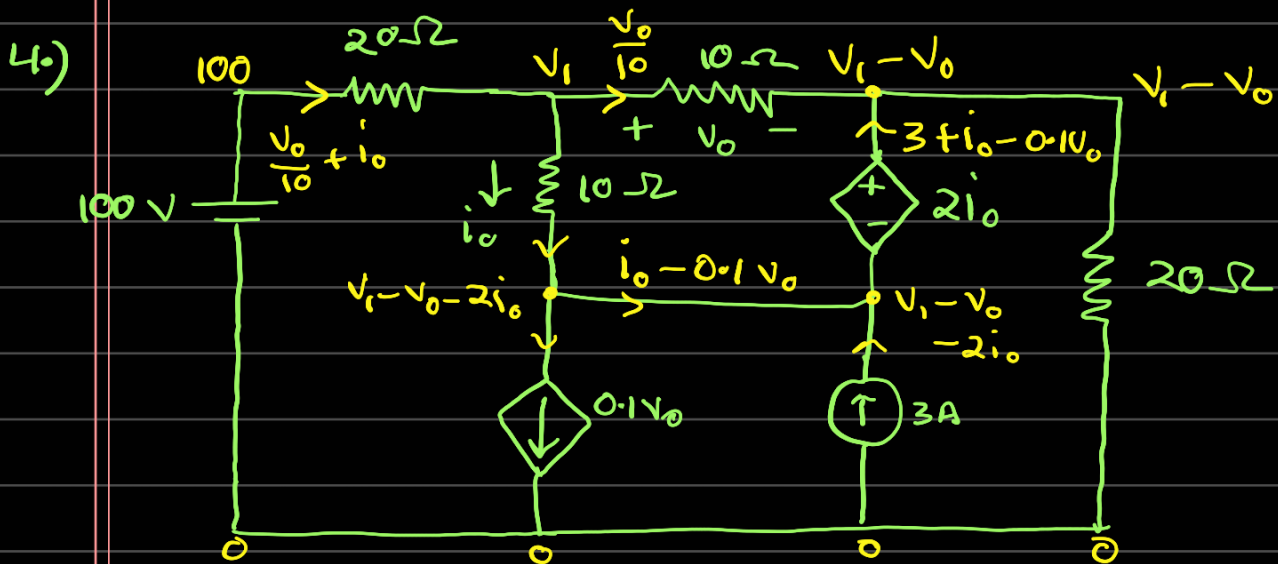
$$\Rightarrow i_x = \frac{19}{17} \text{ A}$$



Find V_o, i_o .

Ans)
$$\frac{V_1 - V_o}{20} = \frac{V_o}{10} + 3 + i_o - 0.1V_o$$

$$\Rightarrow \frac{V_1 - V_o}{20} = 3 + i_o$$

$$\Rightarrow V_1 = V_o + 60 + 20i_o$$

$$V_1 - 10i_o = V_1 - V_o - 2i_o$$

$$\Rightarrow V_o = 8i_o$$

$$V_1 = 100 - 20\left(\frac{V_0}{10} + i_0\right)$$


$$\Rightarrow V_0 + 60 + 20i_0 = 100 - 2V_0 - 20i_0$$

$$\Rightarrow 3V_0 + 40i_0 = 40$$

$$\Rightarrow 64i_0 = 40$$

$$\Rightarrow i_0 = \frac{5}{8} \text{ A}$$

$$V_0 = 5 \text{ V}$$

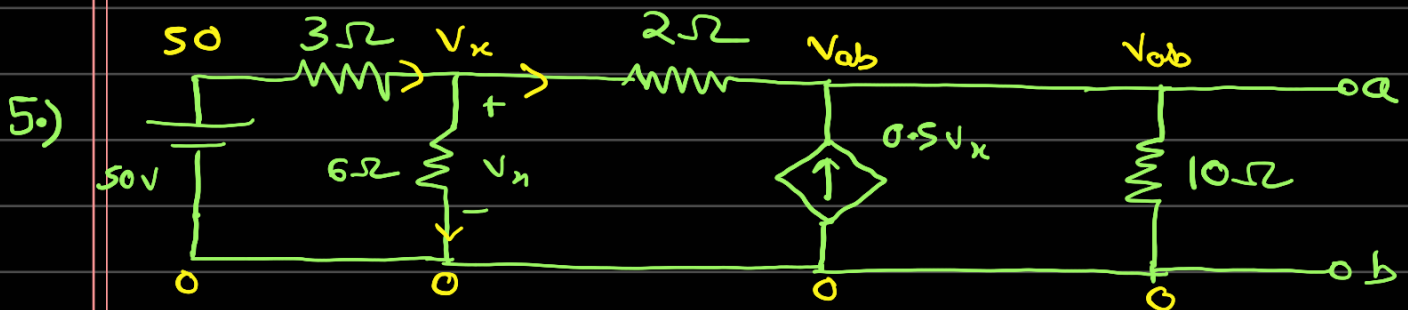

Find V_{ab}

Ans.)

$$\frac{50 - V_x}{3} = \frac{V_x}{6} + \frac{V_x - V_{ab}}{2}$$

$$\Rightarrow \frac{50}{3} + \frac{V_{ab}}{2} = V_x$$

$$\frac{V_x - V_{ab}}{2} + 0.5V_x = \frac{V_{ab}}{10}$$

$$\Rightarrow V_x = \frac{3V_{ab}}{5}$$


$$\text{So } \frac{50}{3} + \frac{V_{ab}}{2} = \frac{3V_{ab}}{5}$$

$$\Rightarrow V_{ab} = \frac{500}{11} \text{ V}$$

$$V_{AB} = \frac{500}{3} \text{ V} \rightarrow V_{Th} = \frac{500}{3} \text{ V}$$



De-energize, put 1V

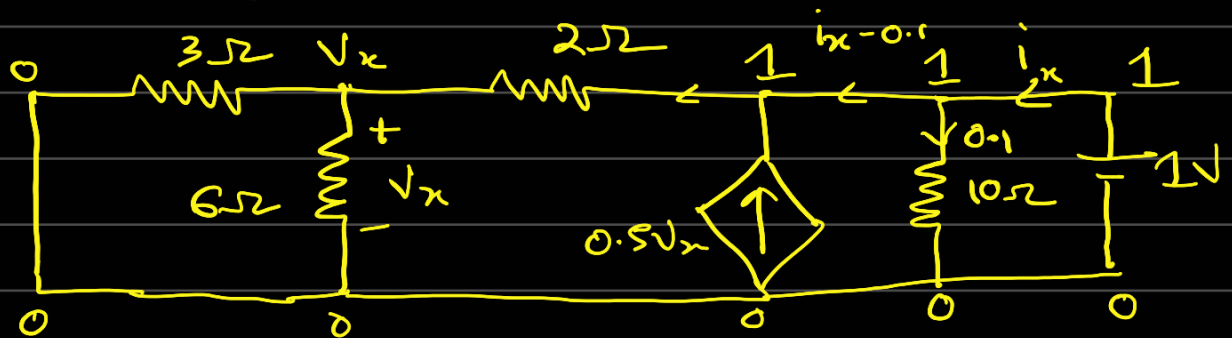

$$3 \parallel 6 = 2 \Omega$$

$$i_x - 0.1 + 0.5V_x = \frac{1 - V_x}{2} = \frac{V_x}{2}$$

$$\Rightarrow V_x = 0.5$$

$$\text{So } i_x = 0.1 \text{ A}$$

$$\therefore R_{Th} = \frac{1}{0.1} = 10 \Omega$$

