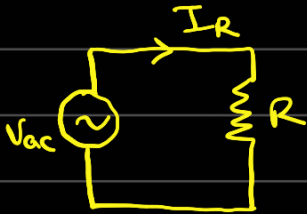


Day-7

→ AC Circuits:


$$V_{ac} = V_m \cos(\omega t + \phi)$$



$$I_R = \frac{V_m}{R} \cos(\omega t + \phi)$$

$$= I_m \cos(\omega t + \phi)$$

I_R, V_{ac} in phase

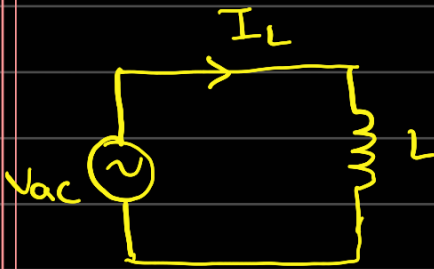


$$V_{ac} = L \frac{dI_L}{dt}$$

$$\Rightarrow \frac{V_m}{L} \cos(\omega t + \phi) = \frac{dI_L}{dt}$$

$$\Rightarrow I_L = \frac{V_m}{\omega L} \sin(\omega t + \phi)$$

$$= \frac{V_m}{\omega L} \cos(\omega t + \phi - \frac{\pi}{2})$$

I_L lags V_{ac} by $\pi/2$

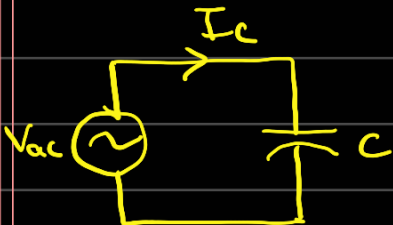


$$C \frac{dV_{ac}}{dt} = I_c$$

$$\Rightarrow -C V_m \omega \sin(\omega t + \phi) = I_c$$


$$\Rightarrow I_c = \frac{V_m}{\omega C} \cos(\omega t + \phi + \frac{\pi}{2})$$

I_c leads V_{ac} by $\pi/2$

→ Phasor diagram.

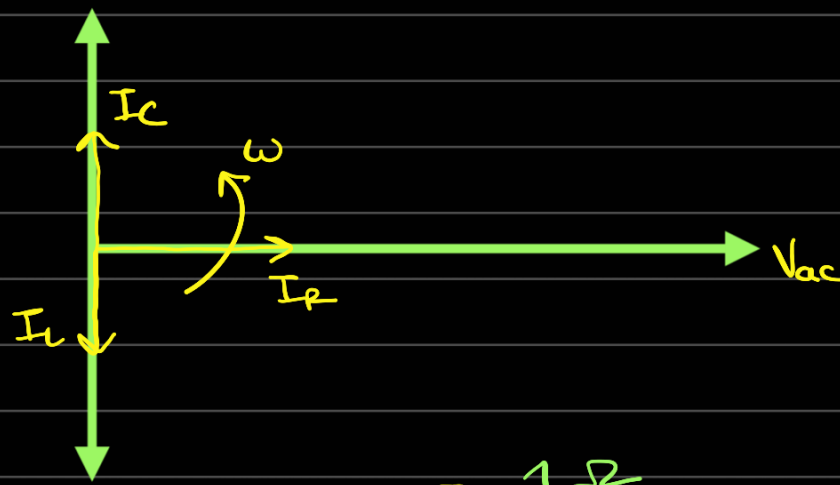

1.)

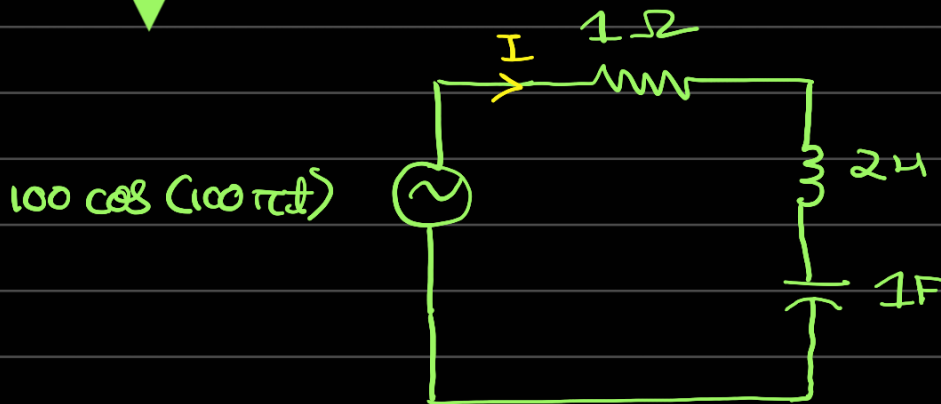

Ans)

$$100 \cos 100\pi t = I + 2 \frac{dI}{dt} + \int I dt$$

Too much time taking. Use phasors.


$$X_L = j\omega L \quad (\text{Inductive reactance})$$

$$X_C = \frac{1}{j\omega C} \quad (\text{Capacitive reactance})$$

$$\text{So } 100 \cos 100\pi t = I \left(1 + 200j - \frac{j}{100} \right)$$

$$\Rightarrow I = \frac{100 \cos 100\pi t}{1 + 199.99j}$$

2.)

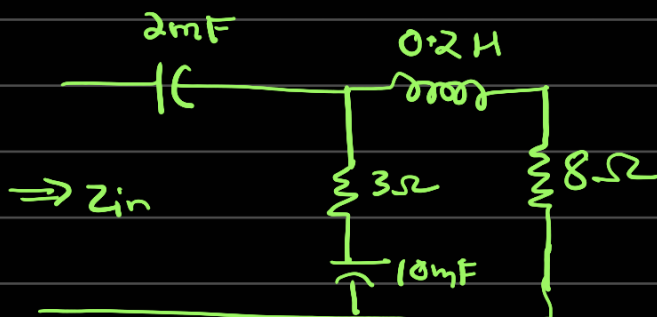

$$\omega = 50 \text{ rad s}^{-1}$$

Find Z_{in} .

Ans.)

$$0.2H \equiv 50 \times 0.2 = 10 \Omega$$

$$2mF \equiv \frac{1}{2 \times 10^{-3} \times 50} = 10 \Omega$$

$$10mF \equiv \frac{1}{10 \times 10^{-3} \times 50} = 2 \Omega$$

$$80 \quad 8 + 10j \parallel 3 - 2j$$

$$= \frac{(8 + 10j)(3 - 2j)}{11 + 8j}$$

$$= \frac{44 + 14j}{11 + 8j}$$

Add to $-10j$


$$80 \quad \frac{44 + 14j - 110j + 80}{11 + 8j}$$

$$= \frac{124 - 96j}{11 + 8j}$$

$$= \frac{596 - 2048j}{185} \quad \begin{matrix} 992 \\ +1056 \end{matrix}$$

$$= 3.22 - 11.07j \Omega$$

3.)

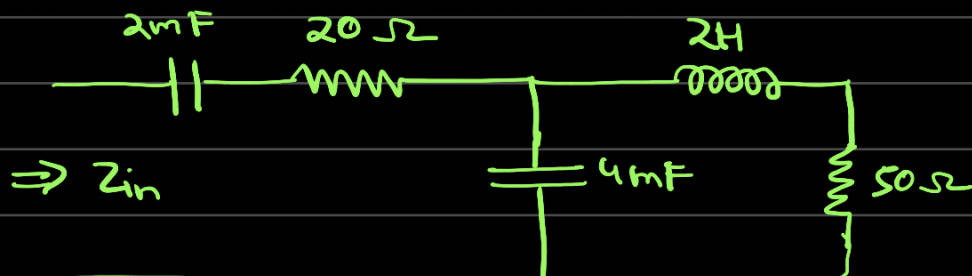

$$\omega = 10 \text{ rad s}^{-1}$$

Ans.)

$$2H \equiv 20j$$

$$4mF \equiv \frac{1}{4 \times 10^{-3} \times 10} = -25j$$

$$2mF = \frac{1}{2 \times 10^{-3} \times 10} = -50j$$

$$\frac{(50 + 20j)(-25j)}{50 - 5j} + 20 - 50j$$

$$= \frac{-5j(50 + 20j)}{10 - j} + 20 - 50j$$

$$= 10 \left[\frac{10 - 25j}{10 - j} + 2 - 5j \right]$$


$$= 10 \left[\frac{10 - 25j + 20 - 2j - 50j - 5}{10 + j} \right]$$

$$= 10 \left[\frac{25 - 77j}{10 - j} \right] \quad \begin{matrix} 770 \\ -25 \end{matrix}$$

$$= \frac{10}{101} (327 - 745j) \Omega$$

$$= 32.376 - 73.762j \Omega$$

4.)

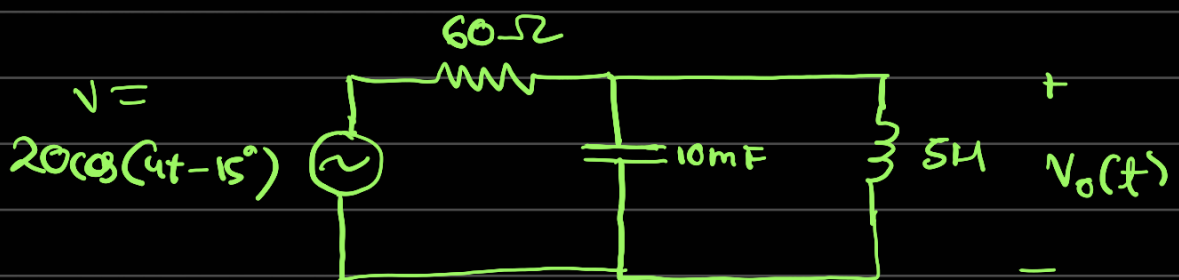

Find $V_o(t)$.

$$\text{Ans.) } 5H \equiv 4 \times 5 = 20j$$

$$10mF \equiv \frac{1}{4 \times 10 \times 10^{-3}} = -25j$$

$$Z_{eq} = 60 + \frac{20j \times -25j}{20j - 25j}$$

$$= 60 + \frac{500}{-5j}$$

$$= 60 + 100j^\circ$$

$$\text{So } V_o(t) = \frac{V}{60 + 100j^\circ} \times 100j^\circ$$

$$= \frac{20 \cos(4t - 15^\circ)}{60 + 100j} \times 100j$$

$$= \frac{\cos(4t - 15^\circ)}{3 + 5j} \times 100j$$

$$= \frac{1}{34} \times \cos(4t - 15^\circ) \times (500 + 300j)$$

$$= \frac{50}{17} (5 + 3j) \cos(4t - 15^\circ)$$

$$= \frac{100}{\sqrt{34}} \angle \tan^{-1}(0.6) \cos(4t - 15^\circ)$$

$$= 17.15 \cos(4t + 15.96^\circ) \text{ V}$$

