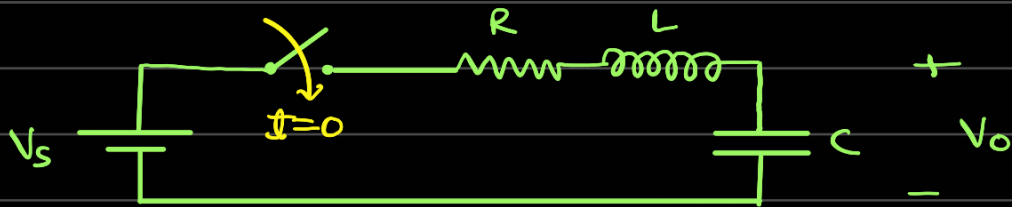


Day-13



Overdamped ($\alpha > \omega_0$):


$$V_o = V_s + A_1 e^{s_1 t} + A_2 e^{s_2 t}$$

Critically damped ($\alpha = \omega_0$):

$$V_o = V_s + (A_1 + A_2 t) e^{-\alpha t}$$

Underdamped ($\alpha < \omega_0$):
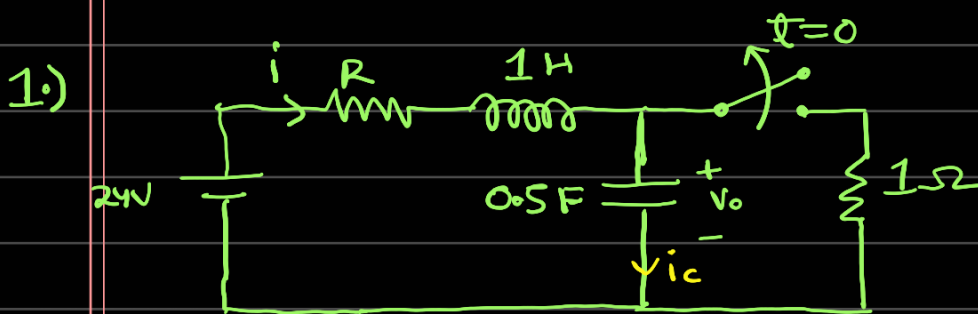
$$V_o = V_s + (A_1 \cos \omega_d t + A_2 \sin \omega_d t) e^{-\alpha t}$$



Find $V_o(t)$, $i(t)$ for $R = 5\Omega, 4\Omega, 1\Omega$

Ans) $R = 5\Omega$

$$\text{At } t = 0^-, V_o = \frac{24}{5+1} \times 1 = 4V$$

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{1 \times 0.5}} \text{ s}^{-1} = 1.4142 \text{ s}^{-1}$$

$$\alpha = \frac{5}{2 \times 1} \text{ s}^{-1} = 2.5 \text{ s}^{-1}$$

$$\alpha > \omega_0, \text{ so } s_1 = -2.5 + \sqrt{6.25 - 2} \text{ s}^{-1} \\ = \sqrt{4.25} - 2.5 \text{ s}^{-1} \\ = -0.438 \text{ s}^{-1}$$

$$s_2 = -\sqrt{4.25} - 2.5 \text{ s}^{-1} \\ = -4.562 \text{ s}^{-1}$$

$$V_o = 24 + A_1 e^{-0.438t} + A_2 e^{-4.562t}$$

$$V_o(0) = 4 \text{ V}$$

$$\text{so } -20 = A_1 + A_2$$

$$i_c(0) = 0$$

$$\Rightarrow C \left. \frac{dV_o}{dt} \right|_{t=0} = 0$$

$$\Rightarrow -0.438 A_1 - 4.562 A_2 = 0$$

$$\Rightarrow A_2 = -0.096 A_1$$

$$\text{so } -20 = 0.904 A_1 \Rightarrow A_1 = -22.124 \text{ V}$$

$$A_2 = 2.124 \text{ V}$$

$$\text{so } V_o(t) = 24 - 22.124 e^{-0.438t} + 2.124 e^{-4.562t} \text{ V}$$

$$i(t) = \frac{V_o(t)}{1} + C \frac{dV_o(t)}{dt}$$


$$= 24 - 22.124 e^{-0.438t} + 2.124 e^{-4.562t}$$

$$+ 0.5 [22.124 \times 0.438 e^{-0.438t} - 2.124 \times 4.562 e^{-4.562t}]$$

$$= 24 - 17.279 e^{-0.438t} - 2.721 e^{-4.562t} \text{ A}$$

(do same for $R=4\Omega, 1\Omega$)

2.)

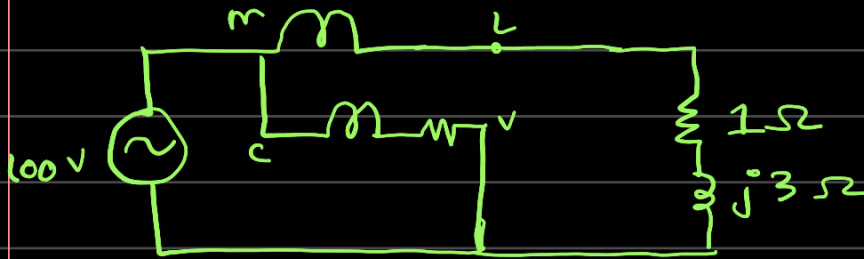

Find wattmeter reading.

Ans.)


$$P = VI \cos \theta$$

$$= 100 \times \frac{100}{\sqrt{10}} \times \frac{1}{\sqrt{10}}$$

$$= 1000 \text{ W}$$

$$= 1 \text{ kW}$$

3.)

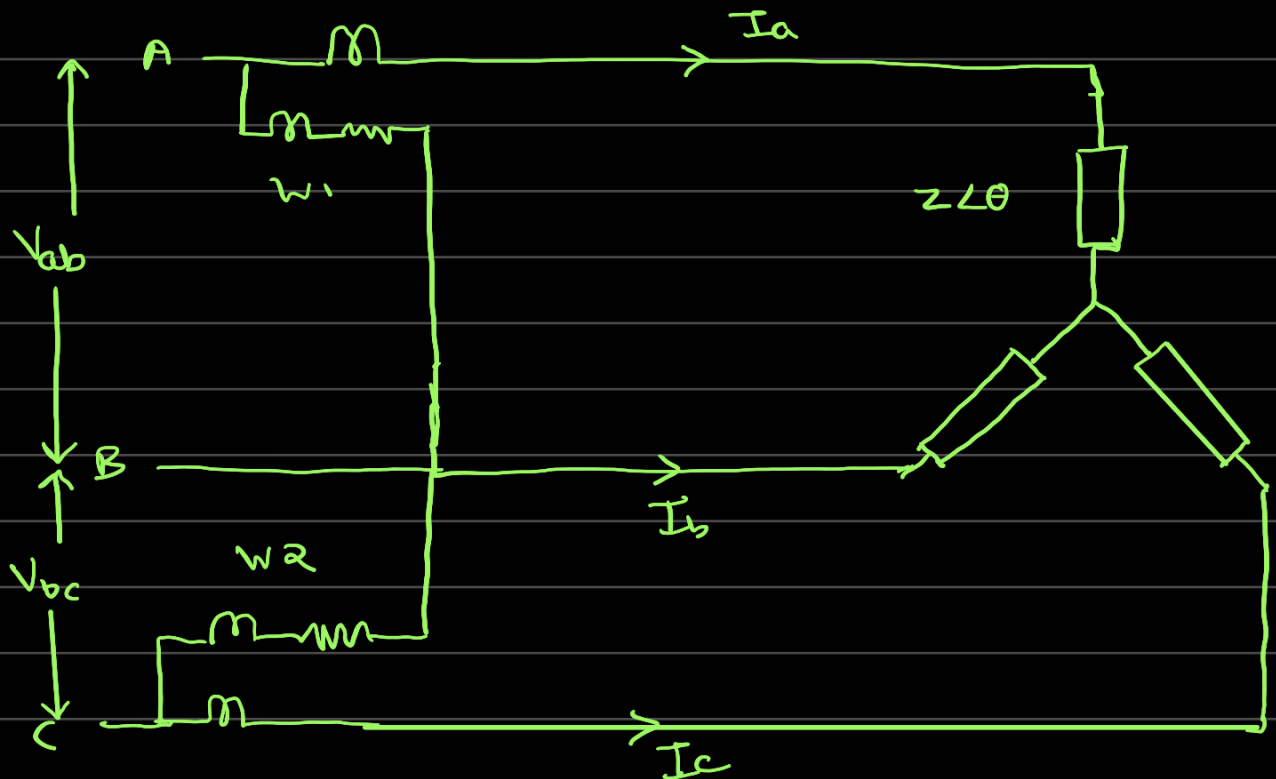

Find reading of W_1, W_2 .

Ans.)

$$P_1 = V_{ab} I_a \cos(\theta + 30^\circ), P_2 = V_{cb} I_c \cos(\theta - 30^\circ)$$

$$\text{So } P_1 + P_2 = \sqrt{3} V_L I_L \cos \theta$$

$$\begin{aligned}P_2 - P_1 &= \sqrt{I} \times 2 \sin(30^\circ) \sin \theta \\&= \sqrt{I} \sin \theta\end{aligned}$$

$$\tan \theta = \frac{(w_2 - w_1)\sqrt{3}}{(w_2 + w_1)}$$