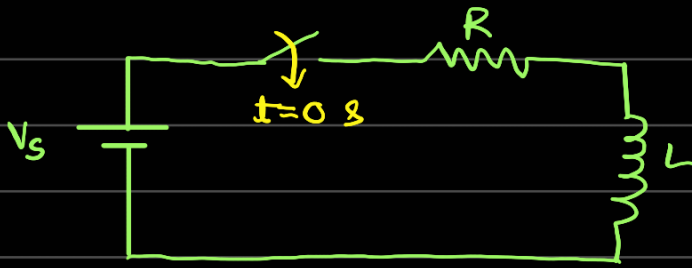


Day-6



$$V_s = iR + L \frac{di}{dt} \Rightarrow \frac{V_s}{L} = i \frac{R}{L} + \frac{di}{dt}$$

$$\Rightarrow i = e^{-\frac{Rt}{L}} \int \frac{V_s}{L} e^{\frac{Rt}{L}} dt$$

$$= \left(\frac{V_s}{R} e^{\frac{Rt}{L}} + C \right) e^{-\frac{Rt}{L}}$$


$$= \frac{V_s}{R} + C e^{-\frac{Rt}{L}}$$


$$\text{at } t=0, i = i_0$$

$$\Rightarrow C = i_0 - \frac{V_s}{R}$$

$$\therefore i = i_0 e^{-\frac{Rt}{L}} + \frac{V_s}{R} (1 - e^{-\frac{Rt}{L}})$$

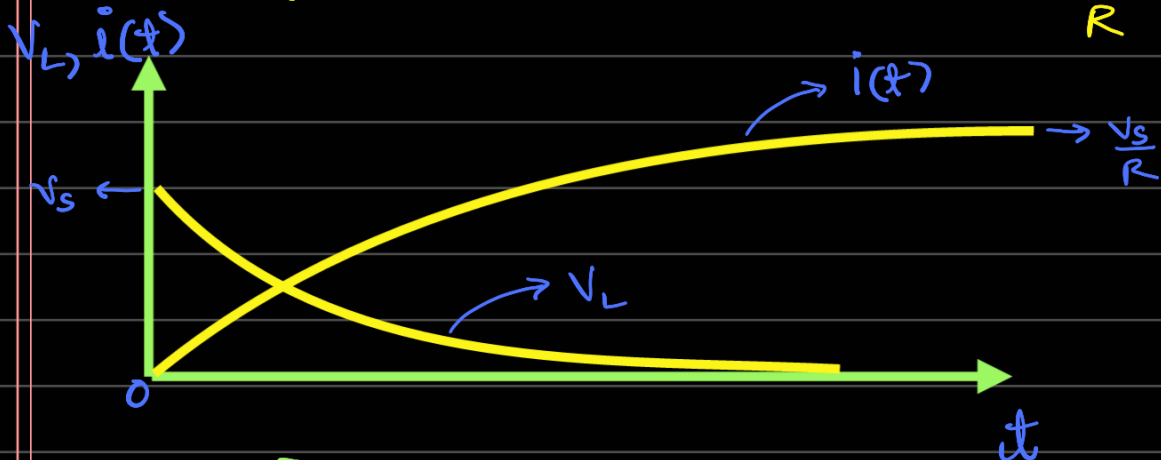
we define time constant $\tau = \frac{L}{R}$



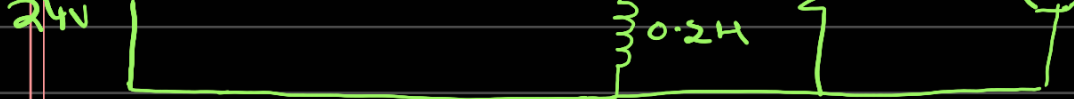

a.) Find $i(t)$ for $t \geq 0$.

Ans.)

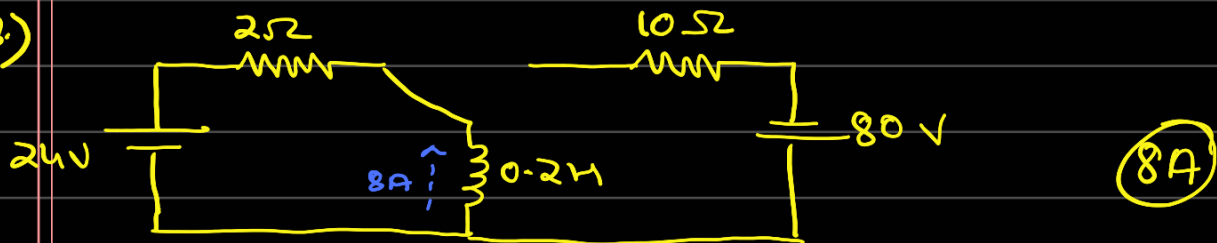

$$i = \frac{24}{2} \left(1 - e^{-\frac{2t}{0.2}} \right) + (-8) e^{-\frac{2t}{0.2}}$$

$$= 12 - 20e^{-10t}$$

b.) V_L at $t=0$.

Ans.) $V_L = L \frac{di}{dt} \Big|_{t=0}$

$$= 0.2 \times 20 \times 10$$

$$= 40 \text{ V}$$

c.) Time after $t=0$; $V_L = 24 \text{ V}$.

Ans.) $24 = 0.2 \times 20 \times 10 e^{-10t}$

$$\Rightarrow t = -0.1 \ln 0.6$$



$$= 0.051 \text{ s}$$

d.) Plot $i(t)$, $v(t)$ vs t .


Ans.)

$i(A)$



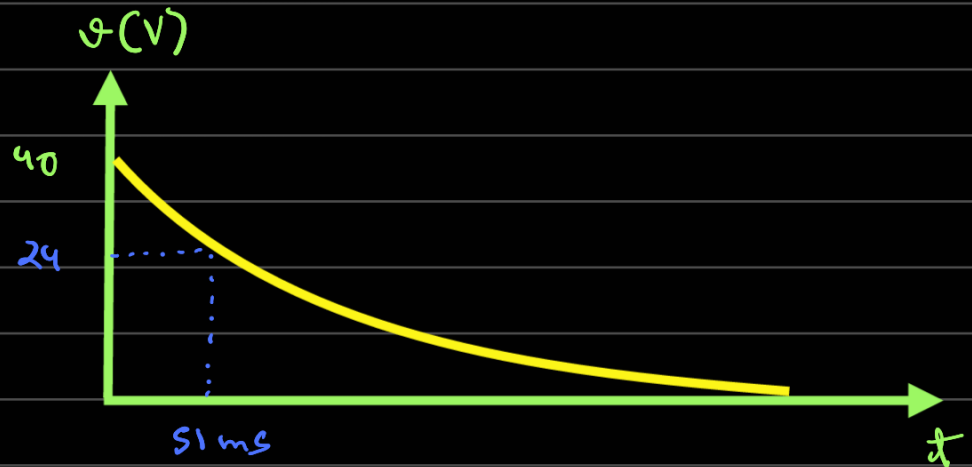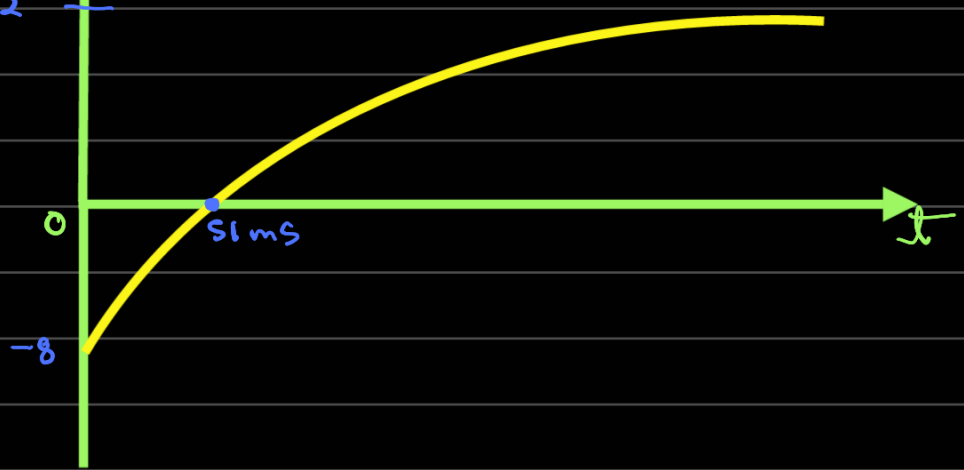

2.)

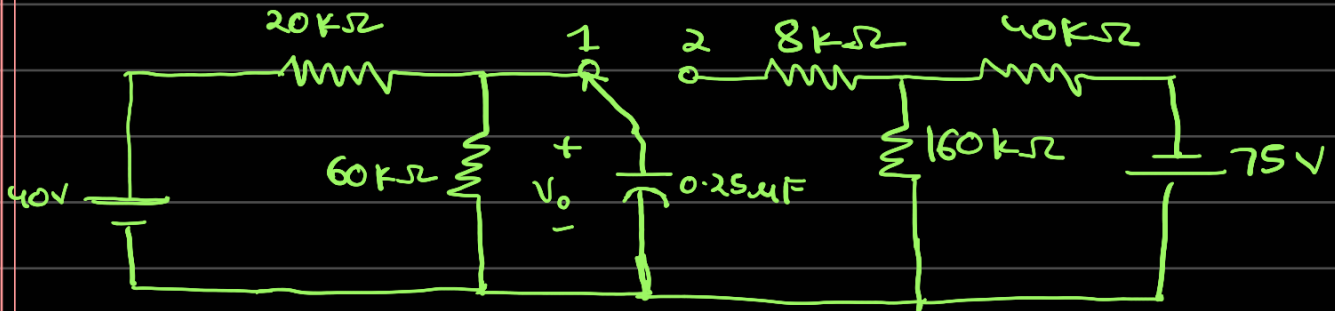

Find $V_o(t)$, $i_o(t)$ after switching from 1 to 2 at $t=0$

$$\text{Ans)} V_o(t=0) = \frac{40}{20+60} \times 60 = 30\text{V}$$

At $t \geq 0$, make Thevenin eq.

$$R_{Th} = 8 + \frac{40 \times 160}{200} \text{ k}\Omega = 40\text{k}\Omega$$

$$V_{Th} = \frac{75}{40+160} \times 160$$

$$= \frac{75}{200} \times 160$$

$$= 60$$

$$= 60 \text{ V}$$



$$V(t) = 30 - (30 + 60) e^{-\frac{t}{40 \times \frac{1}{4} \times 10^{-3}}}$$

$$= 30 - 90 e^{-100t} \text{ V}$$

$$i(t) = C \frac{dV}{dt}$$

$$= 0.25 \times 10^{-6} \times 90 \times 100 e^{-100t} \text{ A}$$

$$= 2.25 e^{-100t} \text{ mA}$$

